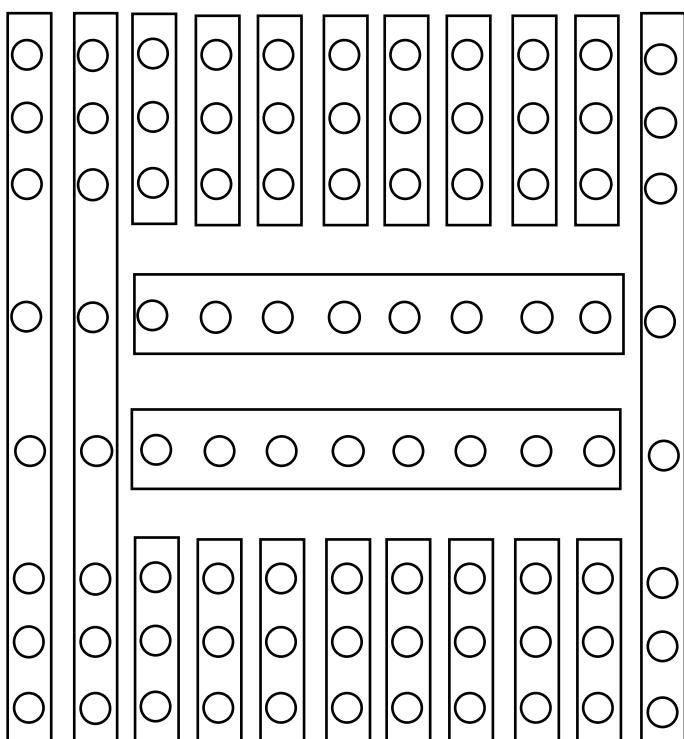



Der Blumenwächter



Platinenvariante

A


von oben gesehen

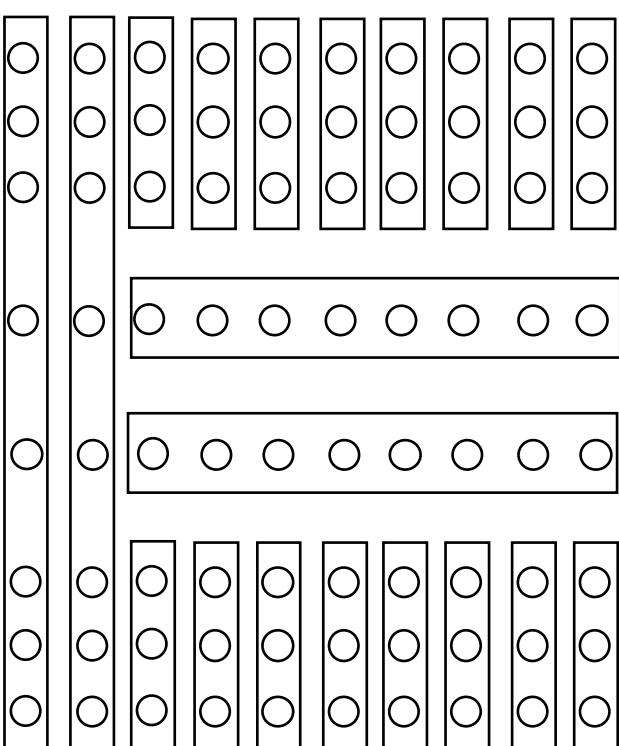


Platinenvariante

B


von oben gesehen

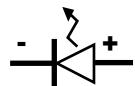

Leuchtdiode

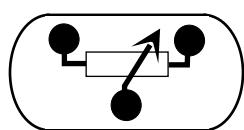

Potentiometer

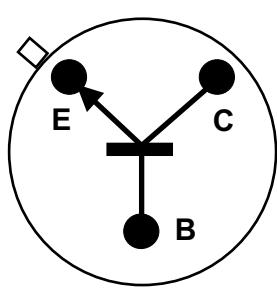

Transistor

-470-

-470-

Symbole
ausschneiden
und aufkleben